
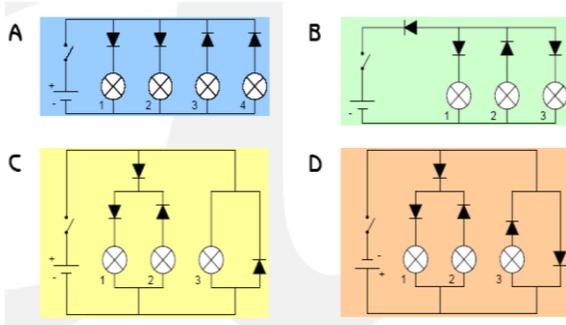


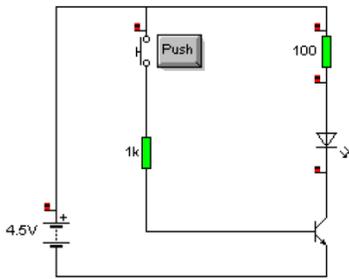
Determinar las lámparas que se encenderán al conectar el interruptor




Indica que ocurre en el circuito si pulsamos el interruptor y que ocurre si dejamos de pulsarlo



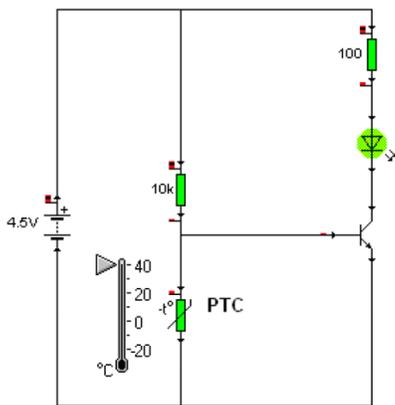Explica el funcionamiento del siguiente circuito




Resuelva los siguientes circuitos mixtos

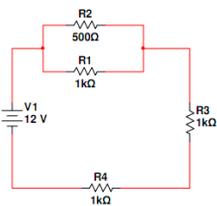


1. Resistencia total
2. Intensidad total

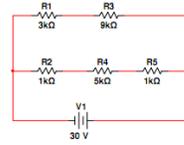3. Tensión de cada resistencia
4. Intensidad por cada resistencia



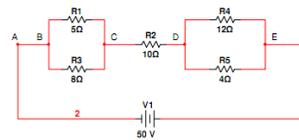1. Resistencia total
2. Intensidad total
3. Potencia total
4. Tensión en los extremos de R4
5. Intensidad en R1



1. Intensidad total
2. Intensidad por R2
3. Tensión entre B y C
4. Tensión entre C y D
5. Tensión entre D y E
6. Tensión entre B y D
7. Tensión entre C y E
8. Tensión entre A y E
9. Tensión entre A y E
10. Intensidades por R1 y R3