




Realiza los cálculos necesarios para completar la siguiente tabla:

DATOS: R1 y R2 son iguales y tienen el siguiente código de colores: azul, negro, rojo.

R1	R2	V	RT	I	I1	I2	P

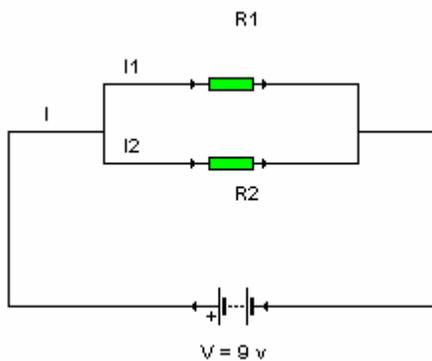Rellena los datos correspondientes al circuito equivalente:



3. DADO EL SIGUIENTE CIRCUITO, calcular los valores, y anotar los resultados en el esquema del circuito y en la Tabla

V	R _T	I	P	P _{R1}	P _{R2}	P _{R3}
CIRCUITO EQUIVALENTE						