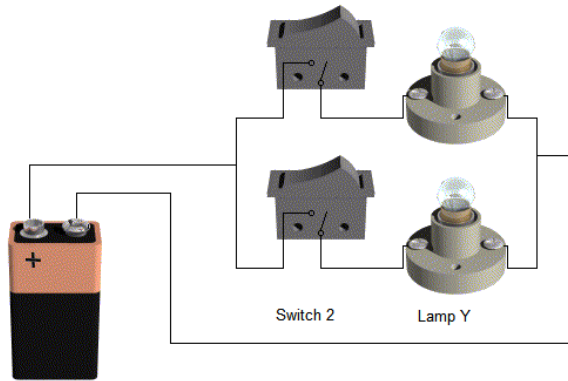


PRÁCTICA 2 CIRCUITOS BÁSICOS II



1. Simula el siguiente circuito, dibuja su esquema y explica su funcionamiento.



Esquema

.....


.....

.....

.....

.....

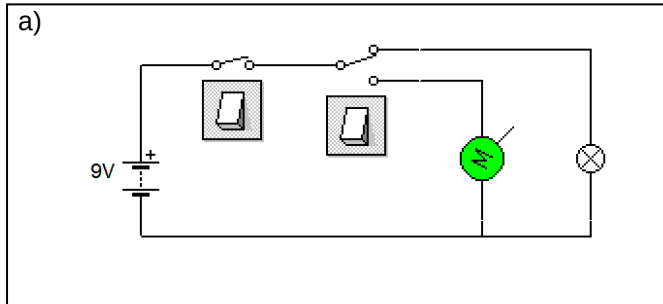2. Simula los siguientes circuitos y analiza su funcionamiento:




.....

.....

.....

.....

.....

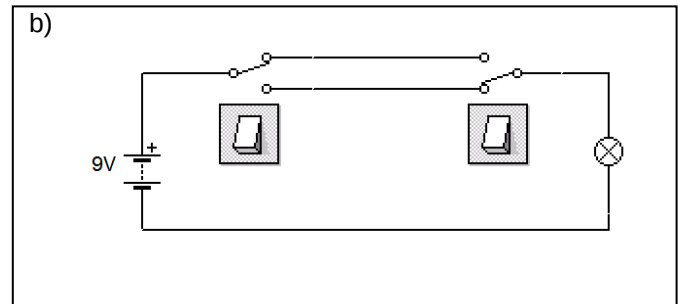

.....


.....

.....

.....

.....

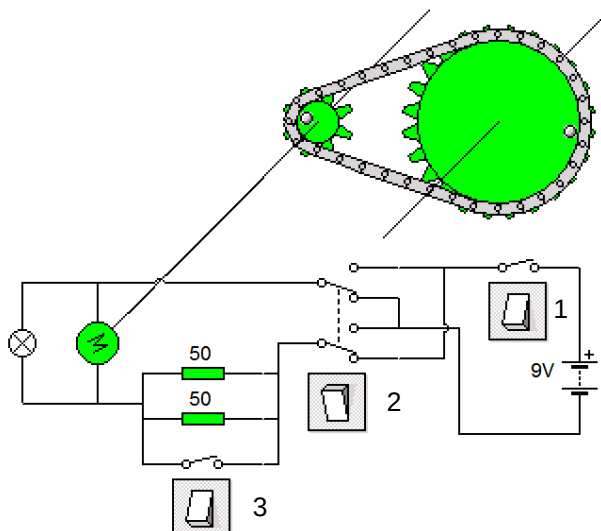3. Simula el siguiente circuito y explica su funcionamiento:



.....

.....

.....

.....

.....